

作业说明——5 输入表决器

1. 要求：


- 设计一个 5 输入表决器，输入 ‘1’ 的个数超过 ‘0’ 时表决器输出 ‘1’，否则输出 ‘0’
- 所设计代码需要在测试平台上 (tb.vhd) 测试正确性
- 在课程网站提交你的作业结果 vote5.vhd 和相应的仿真波形

2. 备注：

- 已经提供了完整的测试平台代码 tb.vhd 和 GHDL+GTKWAVE 平台下的测试运行脚本 do.py 和 do.bat (window) (测试脚本中要修改相应程序和文件的路径信息，内容供参考)
- 已经提供了部分设计文件——vote5.vhd，请在上面更改，加入你的代码

 3. 作业的执行步骤提示

- 阅读理解提供的代码框架，查阅书本和文档，确认里面每句话的含义
- 根据提供的“不完整”的设计代码 vote5.vhd 进行修改，实现所述功能
- 完成修改后，可以在 Diamond 软件环境下完成电路的仿真和验证，也可以执行脚本 do.py 或者 do.bat，利用 GHDL+GTKWAVE 软件验证你的设计
- 如果修改正确应该看到如下波形



4. 注意：

- 不要改动 vote5.vhd 的 entity 部分的端口定义
- 测试平台(tb.vhd)中的 bool 类型的信号 ref_out 代表输入信号中 1 的个数是否超过 0